

# 数字逻辑设计

## 实验5 序列检测器设计

马世禹



HITSZ 实验与创新实践教育中心  
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ

# 实验目的

---

- (1) 掌握使用状态转换图描述状态机的方法；
- (2) 掌握Moore型和Mealy型状态机的设计方法和两者的区别；
- (3) 掌握使用Verilog语言实现状态机的方法。



# 实验内容

---

序列检测器是一种常见的时序逻辑电路，具有重要的工程应用价值。例如，序列检测可扩展成报文检测的应用。例如：发送端不断的发送报文，接收端不断的接收数据，并根据既定的通信协议对报文进行解析。

本实验要求同学们设计一个Moore型或Mealy型的状态机，用于检测一个8位的二进制数中，是否存在“10010”的子序列。例如，二进制数8'b1001\_0110含有“10010”子序列，而8'b0011\_0101则不含有“10010”子序列。



# 实验内容

---

详细要求如下：

A.输入时钟为100MHz，端口为Y18；

B.使用按键开关S1作为异步复位信号，且当S1为1时，序列检测模块将被复位；

C.按键开关S2作为序列检查启动信号；

D.10010为固定的检查序列；

E.待检测序列由拨码开关SW7-SW0输入，且检查顺序从SW7到SW0；

F.检测结果输出到LED0上；



# 实验原理

---

## ➤ 状态机

状态机的本质就是对具有逻辑顺序或时序规律事件的一种描述方法。状态机能够根据控制信号按照预先设定的状态进行状态转移，是协调相关信号动作、完成特定操作的控制中心。在CPU及其他控制电路当中，经常出现使用状态机实现控制逻辑的场景。


根据输出是否与当前输入有关，可将状态机分为2大类：Moore型状态机和Mealy型状态机。



# 实验原理
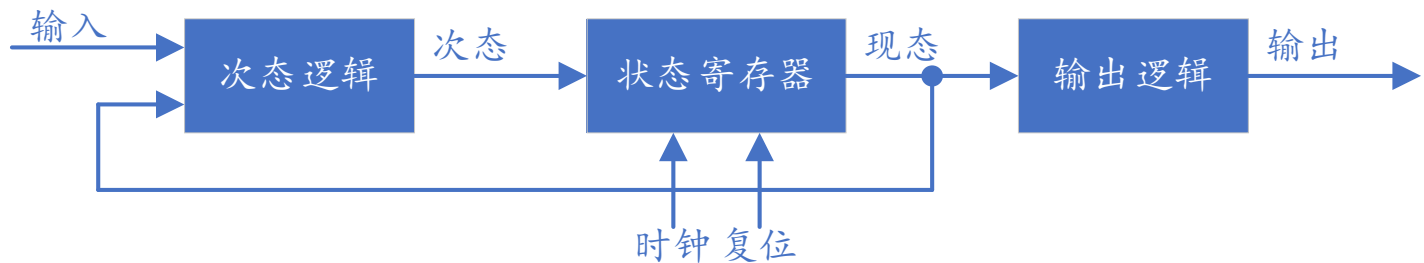
## ➤ Moore型状态机


若状态机的输出只和现态有关而与当前输入无关，则称其为Moore型状态机，其原理如下图所示。



# 实验原理

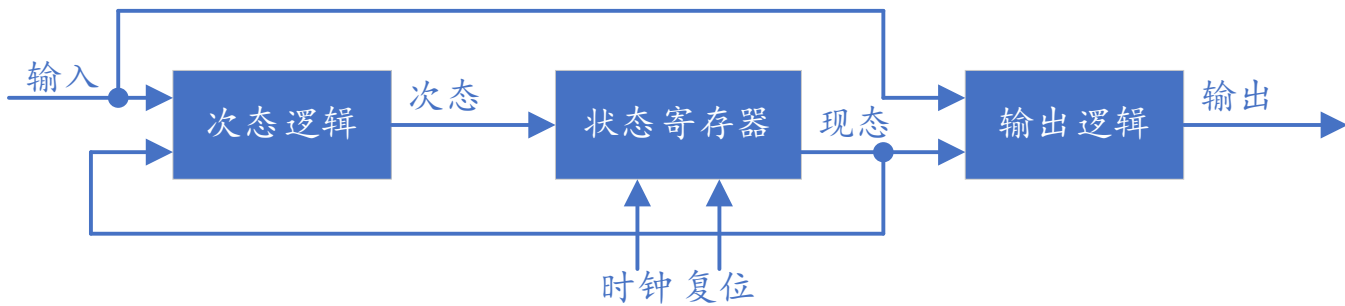
## ➤ Mealy型状态机

若状态机的输出不仅和现态有关而且和当前输入有关，则称其为Mealy型状态机，其原理如下图所示。



# 实验原理

## ➤ 状态机转换图

 

### 状态说明

IDLE: 复位后的初始状态

S0~S4: 检查序列状态

### 信号说明

rst: 复位信号

button: 检查启动信号

switch: 依次输入的待检查序列

end: 序列检查结束信号





# 实验原理

推荐：稳定性高

## ➤ 状态机描述

(1) 一段式：整个状态机写到一个always模块里面，在该模块中既描述状态转移，又描述状态的输入和输出；

(2) 二段式：用两个always模块来描述状态机，其中一个always模块采用同步时序描述状态转移；另一个模块采用组合逻辑判断状态转移条件，描述状态转移规律以及输出；

(3) 三段式：在两个always模块描述方法基础上，使用三个always模块，一个always模块采用同步时序描述状态转移，一个always采用组合逻辑判断状态转移条件，描述状态转移规律，另一个always模块描述状态输出(可以用组合电路输出，也可以时序电路输出)。



# 实验原理

## ➤ 三段式描述方法示例模板

```
parameter IDLE = 3'b001;  
parameter S1   = 3'b010;  
parameter S2   = 3'b100;
```

```
reg [2:0] current_state;  
reg [2:0] next_state  ;  
reg [1:0] out         ;
```

//第1个always模块, 描述次态寄存器迁移到现态寄存器

```
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin  
    if (~rst_n) current_state <= IDLE;  
    else        current_state <= next_state;  
end
```

//第2个always模块, 描述状态转移条件判断

```
always @ (*) begin  
    case (current_state)  
        IDLE : if (...) next_state = S1;  
                else        next_state = IDLE;  
        S1   : if (...) next_state = S2;  
                else        next_state = S1;  
        S2   : if (...) next_state = IDLE;  
                else        next_state = S2;  
        default : next_state = IDLE;  
    endcase  
end
```

//第3个always模块, 描述次态寄存器输出

```
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin  
    if (~rst_n) out <= 2'b00;  
    else begin  
        case (current_state)  
            S1 : out <= 2'b01;  
            S2 : out <= 2'b10;  
            default : out <= 2'b00;  
        endcase  
    end  
end
```



# 实验原理

## ➤ 接口定义

Name	I/O	Width	Description
clk	input	1	时钟信号 (100MHz)
rst	input	1	复位信号
button	input	1	检测序列启动信号
switch	input	8	输入的待检测序列
led	output	1	LED0 显示信号



# 实验步骤

---

- ☐ 创建工程，工程名为sequence\_detection;
- ☐ 编写并添加设计文件sequence\_detection.v;
- ☐ 添加提供的仿真文件testbench.v，并完成仿真;
- ☐ 编写并添加约束文件，并综合实现，生成比特流;
- ☐ 将生成的比特流下载到开发板验证



# 验收要求

---

- ☐ 序列检测器仿真通过（1.5分）
- ☐ 序列检测器开发板实现（2分）
- ☐ 序列检测器仿真波形分析及RTL提交（0.5分）



# 提交要求

---

- ❑ 提交时间：详见作业提交网站
- ❑ 提交格式：学号\_姓名.zip
- ❑ 注意：如有出现雷同，雷同者均不得分！



# 开始实验



HITSZ 实验与创新实践教育中心  
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ