# 数字逻辑设计 实验6十六进制计算器设计 马世禹



### 实验目的

- (1) 掌握自顶向下(Top-Down)的结构化设计方法;
- (2) 培养和锻炼对复杂问题的分析与求解能力;
- (3) 培养和锻炼复杂数字系统的设计能力。

# 实验内容

设计一个十六进制的计算器,支持加、减、乘、求商,求余,平方六 种运算,且支持连续运算功能:

#### 详细要求如下:

A.输入时钟为100MHz, 端口为Y18;

B.使用按键开关S1作为异步复位信号, 且当S1为1时, 计算 器将被复位:

C.按键开关S2作为每次计算启动信号(类似等号功能):

D.操作数由拨码开关SW15-SW0输入、操作数1为SW15-SW8

. 操作数2为SW7-SW0:

E.连续运算时,操作数2为输入的数据;

F.当前运算功能由拨码开关SW23-SW21来决定:

G.计算结果实时输出到数码管上:

SW23-SW21	Function
3'b000	加
3'b001	减
3'b010	乘
3'b011	求商
3'b100	求余
3'b101	平方



#### ▶ 自顶向下的结构化设计方法

自顶向下的设计方法是指在设计过程中,设计开发人员首先从整体上规划整个系统的功能和性能,然后根据具体需求和系统功能对系统进行子模块划分,从而将整个系统分解为规模较小、功能较简单的子模块,并在这个过程中确立子模块之间的交互关系和接口。这个过程可以不断地进行下去,直到最终得到的子模块可以很容易地映射到物理层面实现。

将自顶向下的结构化设计方法应用到数字系统的设计上。首先将一个比较复杂的数字电路划分为多个组成模块,再分别对每个模块建模,然后将这些模块组成一个总模块,完成所需的功能。


▶ 自顶向下的结构化设计方法

结构化设计的基本单位是模块, 每个模块的组成可以遵循以下规则:

- (1) 在设计中至少被使用两次的逻辑,该逻辑采用实例化方式重用,为增加代码的易读性和整洁性,可将其封装成模块,如译码器、多路选择器等;
- (2) 功能规格十分明确, 且与外界的交互信号数目不是很多的, 封装成模块, 如消抖模块等;
  - (3) 现有的一个模块达到了数千行代码的规模,将其拆分成若干和小模块;
  - (4) 一个文件中只包含一个模块,便于后期代码维护。

FPGA开发流程 数字集成电路开发流程 设计规格 详细设计 仿真/验证 编写代码 (simulation/verification) (detail design) (design SPEC) (coding) 静态时序分析 可测试性设计 形式验证 逻辑综合 (DFT) (STA) (formality) (logic synthesis) 版图生成/布局布线 设计规则检查 版图后STA tape-out (DRC/LVS) (Place & Route) (post-layout STA) 芯片测试 fab厂制造芯片

#### > 模块划分

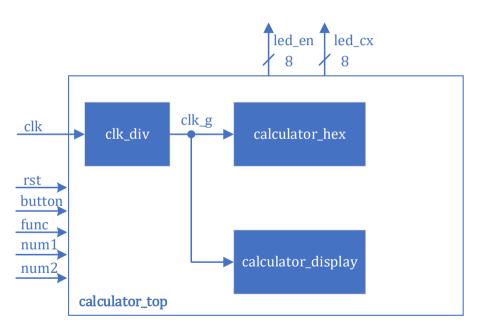

可以将整个系统分为3个模块:

clk\_div:用于时钟分频(必须), 分频频率为10MHz;

calculator\_hex: 实现计算器计算功能;

calculator\_display: 实现计算器结果在数码管上显示;

#### ▶ 接口定义

Name	I/0	Width	Description
clk	input	1	时钟信号(100MHz)
rst	input	1	复位信号
button	input	1	计算启动信号
func	input	3	计算功能选择信号
num1	input	8	操作数 1
num2	input	8	操作数 2
led_en	output	8	数码管显示控制信号
led_ca	output	1	数码管显示控制信号
led_cb	output	1	数码管显示控制信号
led_cc	output	1	数码管显示控制信号
led_cd	output	1	数码管显示控制信号
led_ce	output	1	数码管显示控制信号
led_cf	output	1	数码管显示控制信号
led_cg	output	1	数码管显示控制信号
led_dp	output	1	数码管显示控制信号

## 仿真需求

➤ calculator\_top文件中,例化的calculator\_hex的cal\_result[31:0]接口必须保留,该端口表示每一次计算结果的输出;

## 实验步骤

- □ 创建工程,工程名为calculator\_hex;
- □ 编写并添加设计文件 calculator\_hex.v/calculator\_display.v/calculator\_top.v;
- □ 创建时钟IP, clk\_div, 集成到calculator\_top.v中;
- □ 添加提供的仿真文件testbench.v,并完成仿真;
- □ 编写并添加约束文件,并综合实现,生成比特流;
- □ 将生成的比特流下载到开发板验证;

# 验收要求

- □ 计算器仿真通过(2分)
- □ 计算器开发板实现(2分)
- □ 实验报告(2分)

# 提交要求

□ 提交时间: 详见网页指导书

□ 提交格式: 学号\_姓名.zip

□ 注意: 如有出现雷同, 雷同者均不得分!

### 开始实验

